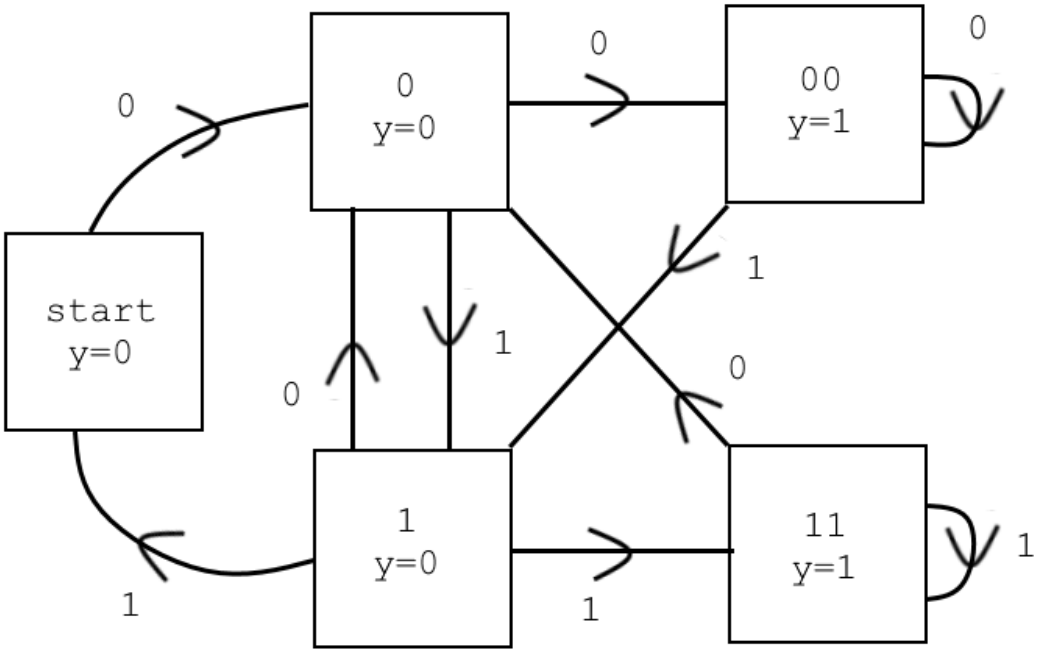
start
y=0
0
y=0
00
y=1
1
y=0
11
y=1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0

3.

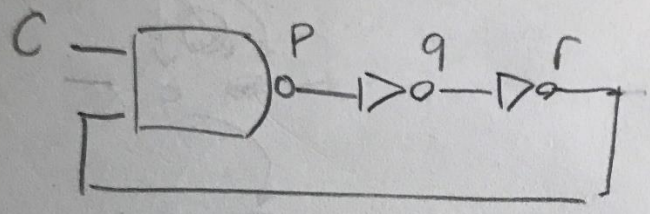

	r'	C	P	q	r
t<0	x	0	1	0	1
t=0	1	1	0	1	0
t=1	0	1	1	0	1
t=2	1	1	0	1	0

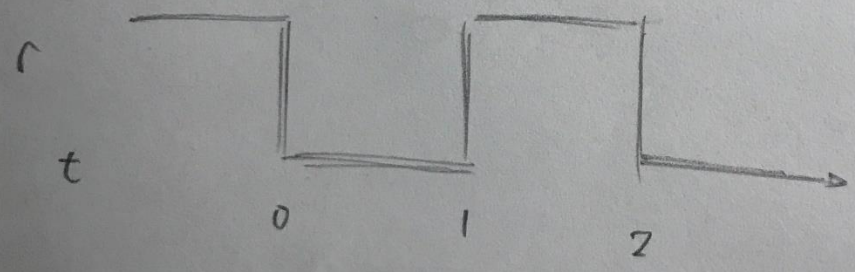

3. It’s a clock with delay